
## Chapitre 2, vos exercices d'entraînement :

## Exercice 1 : 1) Schématiser un circuit comportant une pile, un moteur et deux lampes. 2) indiquer le sens du courant sur le schéma 3) expliquer la démarche qu'il faut suivre pour répondre à la question 2 4) Citer deux dipôles dont le fonctionnement ne dépend pas du sens du courant Exercice 2 : Exercice 3 : 1) Définir un court-circuit 2) Définir une électrisation 3) Quel est le nom de ce phénomène ?
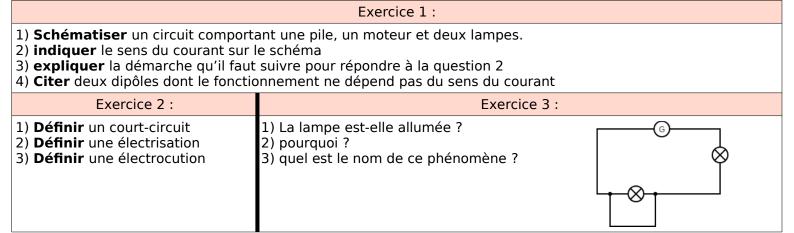
## **Chapitre 2, vos exercices d'entraînement :**



## Chapitre 2, vos exercices d'entraînement :

