

## Activité 4 : Des schémas aux circuits.

### Objectifs :

- Être capable de passer d'un schéma au circuit électrique qu'il représente.
- Être capable de passer d'un circuit au schéma électrique qui le représente.

Durée :

**1h**

### Matériel

Par groupe : pile, interrupteur, moteur, 2 x lampe

### déroulement de la séance

Déroulement	Modalité	Temps
Mise en place et Consignes	<b>Toute la classe</b>	<b>5-10 min</b>
<i>Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons travailler en groupe sur notre nouvel activité</i>		
<i>Lecture commune de l'activité</i>	Toute la classe	<b>5 min</b>
<i>Qa et b</i>	<i>En groupe</i>	<b>15min</b>
<i>Correction</i>	<i>En classe</i>	<b>10min</b>
<b>Qc</b>	<i>En groupe</i>	<b>20min</b>